

Hardwarová dokumentace:

Tiny laser heist

Zapojení se skládá z vývojové desky Arduino UNO a jednoho pájivého pole. Přes pájivé pole jsou k arduinu připojeny 2 3.3V laserové hlavice přes 100Ω odpory. Dále jsou připojena dvě tlačítka, jeden aktivní 5V bzučák a dva fotorezistory zapojené v konfiguraci odporového děliče s odpory $10k\Omega$. Fotorezistory jsou umístěny do plastových válců s alobalem, přikryté voskovým papírem, pro vylepšení snímací schopnosti.

